

Langage Assemblage et Jeu d'Instructions

Cours (9x2h00) :

- ◆ Frédéric Mallet - fmallet@unice.fr

TP (9x2h00 - 1 groupe) :

- ◆ Frédéric Mallet - fmallet@unice.fr

<http://deptinfo.unice.fr/~fmallet/laji/>

Structure du cours

- ◆ Performances : évolution et comparaison
- ◆ Codage de l'information
- ◆ Fonctions logiques et éléments mémoires
- ◆ Systèmes à microprocesseurs
- ◆ La famille Intel - 80x86
- ◆ Conception d'architectures numériques – VHDL
- ◆ Éléments avancés (parallélisme, mémoire, ...)

Conception d'architectures matérielles

- ◆ 1974 : premier processeur CISC (Von Neumann)
- ◆ 1981 : premier DSP, Architecture Harvard
- ◆ 1980s : premiers processeurs RISC
- ◆ Depuis lors:
 - L'équivalence "matériel-logiciel" est admise
 - Pour élaborer des versions compétitives de **compilateurs**, de **systèmes d'exploitation**, de bases de données et même d'applications, le **programmeur** doit accroître ses connaissances de **l'organisation de l'ordinateur**.

Signaux logiques et numériques

- ◆ Les circuits numériques fonctionnent avec deux **niveaux électriques** stables :
 - Niveau haut (H) et niveau bas (L)
- ◆ En logique (algèbre de Boole)
 - On introduit les **valeurs logiques** : faux (0) et vrai(1)
 - A partir de là, on construit des **fonctions logiques**
- ◆ On associe niveaux électriques et valeurs logiques
 - $H \leftrightarrow 1, L \leftrightarrow 0$ (**convention positive**)
 - $H \leftrightarrow 0, L \leftrightarrow 1$ (**convention négative**)
- ◆ Après le choix d'une convention, on parle de **niveau logique**
 - E.g. convention positive : 0 ou bas, 1 ou haut

Signal logique et activité

- ◆ Un signal logique a trois attributs :
 - Un **NOM** qui rappelle sa fonction dans le système
 - Une **VALEUR** logique (0 ou 1)
 - Un niveau **ACTIF** ou **INACTIF**, par référence au niveau logique correspondant
- ◆ On parle
 - D'activité au niveau HAUT
 - Et d'activité au niveau BAS (notée par un rond ou un triangle)

L'exemple du 8259

$\overline{\text{CS}}$	1		28	Vcc
$\overline{\text{WR}}$	2		27	A0
$\overline{\text{RD}}$	3		26	$\overline{\text{INTA}}$
D7	4		25	IR7
D6	5		24	IR6
D5	6		23	IR5
D4	7	8259	22	IR4
D3	8	PIC	21	IR3
D2	9		20	IR2
D1	10		19	IR1
D0	11		18	IR0
CAS0	12		17	$\overline{\text{INT}}$
CAS1	13		16	$\overline{\text{SP/EN}}$
gnd	14		15	CAS2

- ◆ CS (chip select) est actif au **niveau bas**
 - Le composant ne travaille que lorsque qu'il est sélectionné
 - C'est-à-dire lorsque CS est actif : **niveau logique bas**
- ◆ WR (Write) et RD (Read) aussi
 - Séquence d'interruption :
 - IR n devient actif (**niveau haut**)
 - Émission de INT (**niveau haut**)
 - Réception de INTA (**niveau bas**)
 - Transmet le vecteur d'interruption (Bus D)


Représentation IEEE/ANSI




inverseur



ET

 


OU

 



OU exclusif

 

NAND



NI (NOR)

- ◆ / indique n entrée/sorties
- ◆  et parfois remplacé par 
- ◆ Parfois, les deux notations sont mélangées

VHDL - introduction

- ◆ Langage conçu pour décrire le **comportement de systèmes numériques**
 - De simples portes, à un processeur complet
 - Permet la **spécification**, la **conception**, l'analyse (par **simulation**) et la **synthèse** de systèmes
 - Spécification : construction de **bancs de tests**
 - Ensemble de stimuli + réponse attendue
 - Les bancs de test sont développés en même temps que le circuit
- ◆ Vocation du langage pour la **documentation**
- ◆ Deux constructions essentielles à la description de circuits numériques
 - Hiérarchie et **concurrence**

VHDL - historique

- ◆ VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language
- ◆ 1980s : IBM, Texas Instruments, Intermetrics : DoD
- ◆ IEEE 1076 – 1987 : Institute of Electrical and Electronics Engineers, révision 93.
- ◆ IEEE 1174 : Standard Logic Package
 - Définition d'un type avec 9 valeurs logiques
- ◆ 1076.3 : réalisation physique de ces valeurs logiques et opérations arithmétiques pour la synthèse
- ◆ 1076.4 : annotations temporelles pour la simulation
 - Pour concurrencer le modèle VITAL de [Verilog-HDL](#)

Une méthode de conception

- ◆ **Concevoir à un niveau supérieur** que les portes logiques (RTL, ou plus haut)
- ◆ **Les portes logiques sont générées** automatiquement
 - N'exige pas une connaissance poussée du silicium
 - Plus faciles d'explorer plus de choix
 - Facilite la réutilisation de modules
- ◆ **Le modèle est validé par simulation**
 - Sémantique de simulation de VHDL
 - Les temps de simulation peuvent être importants pour les gros systèmes
 - Il faut mesurer la **couverture** de la simulation : pas une vérification formelle !

Abstraction du matériel et entités

- ◆ Un modèle est défini par
 - 1 **vue externe** (ENTITY) qui définit l'interface de communication avec les autres parties du système
 - 1 ou +s **vues internes** (ARCHITECTURE) associées
- ◆ On peut par exemple :
 - Définir une vue interne très haut niveau (spécification) pour construire des **jeux de tests** pour la simulation
 - Puis **raffiner certaines parties** pour obtenir une description synthétisable de façon incrémentale. Les jeux de tests sont réutilisés et complétés au fur et à mesure.

Un comparateur - ENTITY


- ◆ **Entrées** : 2 données A et B sur 8 bits à comparer
- ◆ **Sortie** : 1 bit, '1' si A=B, '0' sinon
- ◆ ENTITY décrit les ports (entrées/sorties)

```
ENTITY compare IS
```

```
    PORT (A, B : IN bit_vector(0 TO 7);  
          EQ : OUT bit);
```

```
END compare;
```

 - ◆ `bit_vector` : tableau de bits
- ◆ Case insensitive



Port = nom + type + mode

- ◆ Un **port** est un signal d'interface
- ◆ Il possède un **nom**, un **type** et un **mode**
- ◆ Il peut avoir une valeur initiale
 - Cette valeur n'est en général pas exploitée pour la synthèse
 - E.g. **PORT** (o : **OUT** bit := '1');
- ◆ L'ordre d'apparition est libre
 - Mais cet ordre est exploité par toute entité utilisatrice (vue interne, bloc supérieur, ...)
 - Il est possible d'associer les ports dans un ordre différent, mais mieux vaut y penser avant

5 modes (direction du port)

- ◆ **IN** : entrée, port mono-directionnel
 - Sa valeur est seulement utilisable en lecture (vu de l'intérieur de l'entité)
- ◆ **OUT** : sortie, port mono-directionnel
 - Impossible de lire la valeur, seulement écriture
- ◆ **INOUT** : entrée/sortie (bidirectionnel)
 - En lecture et en écriture
- ◆ **BUFFER** : entrée/sortie
 - Une seule source possible ! Y préférer le mode OUT
- ◆ **LINKAGE** : entrée/sortie, port lié à un signal

Typage fort !

- ◆ TYPE = signal physique

Bit	'1', '0'
Bit_vector	Tableau de Bits
Boolean	True, False
Time	300 ns, 900 ps
Integer	-5, 10, 0
Real	1.0, -1.0E-5
Character	'a', 'b', '2', '\$'

1 bit EQU <= '1';

n bits OUT <= "101011";

Pas pour la synthèse !
Pas de conversion implicite
Opérateurs de conversion

Types énumérés et types entiers

◆ Les types énumérés

- **TYPE** bit **IS** ('0', '1') ; // prédéfini
- **TYPE** boolean **IS** (false, true); // prédéfini
- **TYPE** state **IS** (running, ready, blocked); // utilisateur

◆ Les types entiers (codés sur 32 bits par défaut)

- **TYPE** index **IS RANGE** 0 **TO** 1023
- **SUBTYPE** index_10 **IS** integer **RANGE** 0 **TO** 1023
 - Sera codé seulement sur 10 bits
- Deux sous-types prédéfinis : **NATURAL** et **POSITIVE**
 - **SUBTYPE** natural **IS** integer **RANGE** 0 **TO** integer'**HIGH**;
 - **SUBTYPE** positive **IS** integer **RANGE** 1 **TO** integer'**HIGH**;

Types physiques

- ◆ Types pour représenter un temps (TIME), une longueur, une tension ou un courant
- ◆ TYPE time IS RANGE 0 TO 1e20
- ◆ Unités
 - femtoseconde : fs
 - picoseconde : ps = 1000*fs
 - nanoseconde : ns = 1000*ps
 - microseconde : us = 1000*ns
 - milliseconde : ms = 1000*us
 - seconde : sec = 1000*ms
 - minute : min = 60*sec

Un comparateur - ARCHITECTURE

- ◆ L'ARCHITECTURE propose une réalisation
-- *une implémentation concurrente*

```
ARCHITECTURE compare1 of compare IS  
BEGIN
```

```
    EQU <= '1' WHEN (A=B) ELSE '0' ;
```

```
END compare1;
```

- ◆ Une seule équation concurrente
 - <= est l'**affectation concurrente** (pas séquentielle !)
 - = est l'opérateur de comparaison (syntaxe *à-la-ADA*)
 - A, B et EQU sont des signaux
- ◆ -- marque les commentaires

Unité de conception

- ◆ L'ENTITY décrit l'interface physique du composant
 - Elle contient toute l'information nécessaire pour **connecter** plusieurs entités les unes avec les autres
 - PORT = nom + type + mode (**IN**, **OUT**, **INOUT**)
- ◆ L'ARCHITECTURE décrit le comportement
 - Par exemple, un ensemble d'instructions concurrentes
- ◆ **ENTITY + ARCHITECTURE = unité de conception**
 - Au moins une ARCHITECTURE pour chaque ENTITY
 - +s ARCHITECTUREs à différents niveaux de description
 - **Raffinements successifs pour arriver à un niveau synthétisable**

5 unités de conception (/compilation)

◆ ENTITY, ARCHITECTURE

- Au minimum une ENTITY et une ARCHITECTURE

◆ PACKAGE, PACKAGE BODY

- Zone de mémorisation commune à plusieurs unités de conception (fonctions, procédures, constantes, composants, types et sous-types, signaux globaux)

◆ CONFIGURATION

- Liste d'associations entre une ARCHITECTURE et une ENTITY
- Quelle ARCHITECTURE est **associée** à quelle ENTITY
- Optionnelle !

Bibliothèque

- ◆ Les unités de compilation sont stockées dans une bibliothèque
 - WORK est la bibliothèque par défaut
- ◆ On dispose de bibliothèques prédéfinies dans le langage (clause `use`)
 - La clause `library` permet de rendre visible une bibliothèque (STD et WORK sont visibles par défaut)
 - `Library ieee ;`
 - `use ieee.std_logic_1164.all ;`
 - Permet d'utiliser une unité de compilation depuis une bibliothèque **VISIBLE**
 - `std_logic` donne plus de flexibilité que le type `bit`
 - 9 niveaux logiques (force des signaux)

Trois niveaux d'abstraction possibles

◆ Comportemental

- Ce qui se place d'un point de vue temporel
- Ignore la technologie, pas synthétisable

◆ Flot de données

- Description combinatoire (ensemble de fonctions booléennes) : $S = f(E)$
- Ensemble de registres : $Q_+ = g(Q, E)$
- Plus haut niveau accepté par un synthétiseur

◆ Structurel

- Connexion de 'morceaux' plus petits
- Diagramme bloc

Haut niveau



Bas niveau

Niveau comportemental


- ◆ Machines à états, description d'un algorithme, diagrammes temporels
- ◆ Certaines instructions concurrentes permettent d'exprimer des **propriétés temporelles**
 - `A <= B after 10 ns;`
- ◆ Cela permet la spécification précise de comportement
- ◆ Cette information est **ignorée par les synthétiseurs** qui utilisent la technologie
 - E.g. Un registre prend 4 ns pour basculer

Niveau flot de données

- ◆ Très spécifique sur le placement des registres
 - Pas d'instruction VHDL pour les registres
 - Doit utiliser une bibliothèque de registres adaptée à la technologie
- ◆ Description générale de la partie combinatoire
 - Le synthétiseur génère les portes logiques
- ◆ Niveau RTL (Register Transfer Logic)

Exemple - Latch SR asynchrone

S(et)	R(eset)	Q ⁺
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Non utilisé

 

◆ Complètement combinatoire

- **La rétroaction et le délai réalisent la mémorisation**
- **Set** : fixe la sortie à 1, **Reset** : fixe la sortie à 0

Le latch asynchrone – flot de données

```
ARCHITECTURE flot_sr OF latch IS
  SIGNAL q0 : bit := '0';           -- Signaux temporaires avec
  SIGNAL nq0 : bit := '1';         -- valeur initiale

BEGIN
  q0  <= r NOR nq0;
  nq0 <= s NOR q0;

  nq  <= nq0;
  q   <= q0;

END flot_sr;

ENTITY latch IS
  PORT (s,r  : IN bit;
        q,nq : OUT bit);

END latch;
```


Affectation concurrente \Leftarrow

- ◆ L'ordre des instructions n'a pas d'importance
- ◆ L'affectation concurrente
 - **N'est pas un transfert de valeur** (affectation séquentielle)
 - **Décrit une relation** entre un ensemble de portes logiques calculées à partir d'une expression (e.g. $r \text{ NOR } nq_0$) et un signal logique
- ◆ À tout instant
 - La valeur logique de q_0 est égale à la valeur logique de $r \text{ NOR } nq_0$ (équipotentielle)
 - La sémantique de simulation par micro-pas garantit cette propriété

Niveau structurel

- ◆ Du niveau transistor au niveau diagramme bloc
 - Normalement pas utilisé au niveau transistor !
 - Approche descendante
- ◆ Au niveau des portes logiques : **netlist**
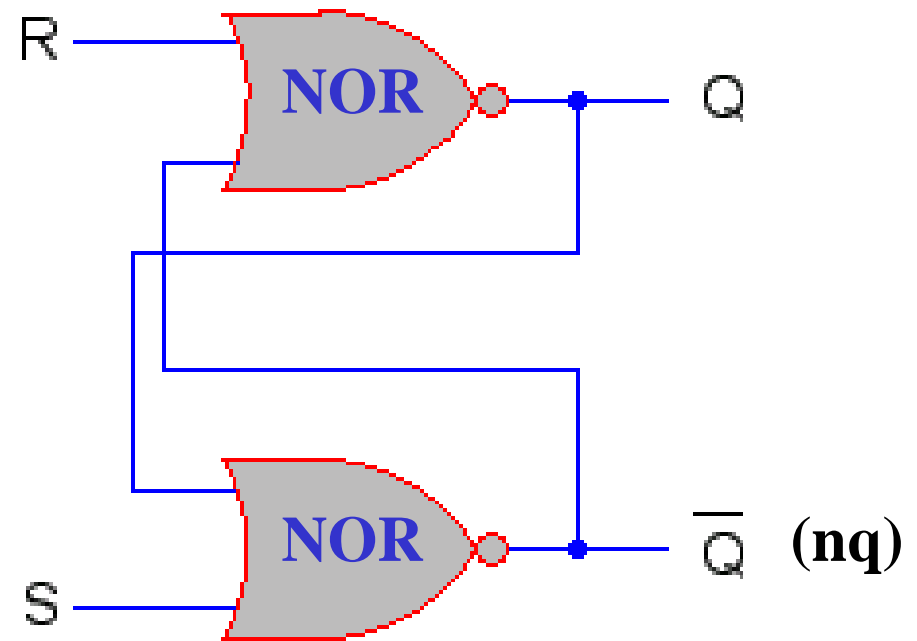
```
ENTITY porte_nor IS
  PORT (A,B : IN bit;
        O : OUT bit);
END porte_nor;
```



Le latch asynchrone - **structurel**

```
ARCHITECTURE struct_sr OF latch IS
  COMPONENT porte_nor IS
    PORT (a,b : IN bit; o : OUT bit);
  END COMPONENT;
  SIGNAL q0    : bit := '0';
  SIGNAL nq0   : bit := '1';
BEGIN
  nor1 : porte_nor PORT MAP (r, nq0, q0);
  nor2 : porte_nor PORT MAP (s, q0, nq0);
  q <= q0;
  nq <= nq0;
END struct_sr;
```

Déclaration d'un composant

```
COMPONENT porte_nor IS
  PORT (a,b : IN bit; o : OUT bit);
END COMPONENT;
```

- ◆ L'architecture déclare qu'elle va utiliser **un ou +s composants** qu'elle appelle `porte_nor` et qui doivent implémenter cette interface
 - Si une entité `porte_nor` existe, un lien est effectué (on ne présuppose pas encore de la vue interne correspondante)
 - L'entité liée doit avoir la même interface
 - Une configuration permet de changer l'ordre des ports, mais pas les modes ou les types


Instanciation de composant

```
nor1 : porte_nor PORT MAP (r, nq0, q0);
```

```
nor2 : porte_nor PORT MAP (s, q0, nq0);
```

- ◆ **On déclare deux instances** du composant `porte_nor`
 - On associe des signaux à chacun des ports de l'instance
 - Les ports sont pris dans l'ordre de la déclaration (`s` est associé à `a`, `nq0` est associé à `B`, `q0` est associé à `o`)
 - Le compilateur vérifie que les modes sont respectés
 - Il est interdit de mettre des constantes littérales
 - On ne sait toujours pas quelle vue interne va être utilisée
 - Ici, il n'y a pas d'ambiguïté, une seule vue interne existe, sinon le compilateur en choisit une (ou cf. CONFIGURATION)

Jeu de test : *test bench*

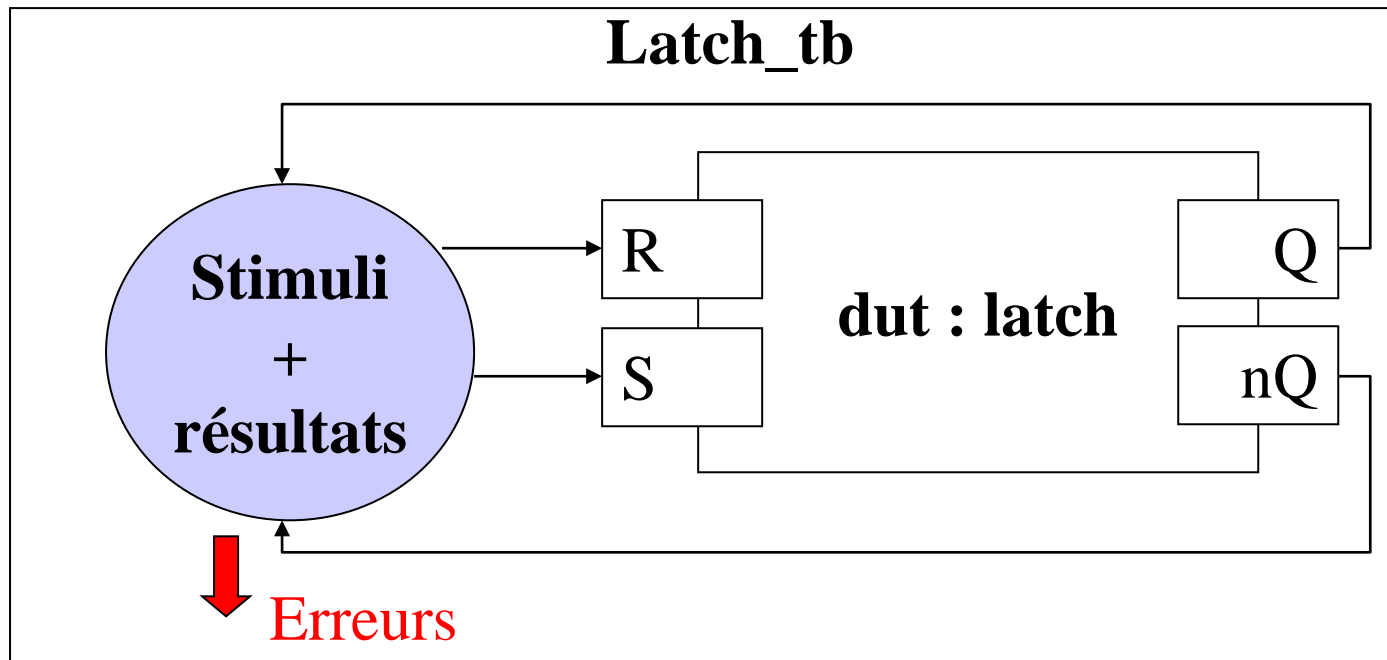

- ◆ Un jeu de test est une ou +s unités de conception qui appliquent des stimuli sur les entrées du (**Design Under Test**) et observent les sorties
- ◆ On lève les erreurs éventuelles : mot clé **assert**

Jeu de test pour le *latch*

```
ENTITY latch_tb IS -- ni entrée, ni sortie
END latch_tb; -- peut avoir des paramètres

ARCHITECTURE latch_tb1 OF latch_tb IS

  COMPONENT latch IS

    PORT (s,r : IN bit; q,nq : OUT bit);

  END COMPONENT;

  SIGNAL si, ri, qi, nqi : bit;

  -- Configuration (choisit l'architecture à tester)
  FOR dut : latch USE ENTITY work.latch(flot_sr);

BEGIN

  dut : latch PORT MAP (si, ri, qi, nqi);

  -- processus de test

END latch_tb1;
```

Processus de test – un exemple

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```
    si <= '1' ;
```

```
    ri <= '0' ;
```

```
    WAIT FOR 100ns;
```

```
    ASSERT (qi = '1' AND nqi = '0')
```

```
        REPORT "Set échoué!" SEVERITY error;
```

```
    si <= '0' ;
```

```
    WAIT FOR 100ns;
```

```
    ASSERT (qi='1' AND nqi = '0')
```

```
        REPORT "Mem échoué" SEVERITY error;
```

```
END PROCESS;
```

- ◆ Un PROCESS est exécuté comme UNE instruction concurrente
- ◆ Le WAIT FOR fait avancé le temps de simulation

La simulation

- ◆ Identifier l'unité de conception principale (**oplevel**)
- ◆ **Élaboration**
 - Analyse des unités de compilation
 - Lier les composants aux ENTITY
 - Instancier les composants (éventuellement en utilisant la configuration)
- ◆ **Sémantique de simulation**
 - Chaque *process* dont au moins une entrée a été modifiée est exécuté
 - Les sorties sont calculées mais pas mise à jour
 - Les instructions concurrentes sont des *process* simples
 - Lorsque tous les *process* ont été exécutés, toutes les sorties sont mises à jour
 - Le temps de simulation est (si il y a lieu) mis à jour

La bibliothèque standard

- ◆ Le bit représente des signaux avec 2 valeurs logiques possibles
 - Souvent ce n'est pas suffisant !
 - Que se passe-t-il lorsque le latch SR a ses entrées à '0', '0' ?
 - On a déjà parlé de logique 3 états
- ◆ **Le type *std_ulogic*** définit une logique 9 états
 - ('0', '1', 'X', 'Z', 'W', '-')
 - C'est un **type non résolu** : un signal de type `std_ulogic` ne peut avoir qu'une seule source !
- ◆ **Le type *std_logic*** est le type résolu correspondant
 - Lorsqu'il y a plusieurs sources contradictoires, on applique une **fonction de résolution** prédéfinie

Le type *std_ulogic*

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
TYPE std_ulogic IS ( 'U',  -- Uninitialized  
                    'X',  -- Forcing Unknown  
                    '0',  -- Forcing 0  
                    '1',  -- Forcing 1  
                    'Z',  -- High Impedance  
                    'W',  -- Weak Unknown  
                    'L',  -- Weak      0  
                    'H',  -- Weak      1  
                    '-'   -- Don't care  
                    );
```

Le type *std_logic*

◆ On préfère *std_logic* à *bit*

```
subtype std_logic is resolved std_ulogic;
```

	U	X	0	1	Z	W	L	H	-
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
X	U	X	X	X	X	X	X	X	X
0	U	X	0	1	0	0	0	0	X
1	U	X	X	X	1	1	1	1	X
Z	U	X	0	1	Z	W	L	H	X
W	U	X	0	1	W	W	W	W	X
L	U	X	0	1	L	W	L	W	X
H	U	X	0	1	H	W	W	H	X
-	U	X	X	X	X	X	X	X	X

Les types X01, X01Z, UX01 et UX01Z

```
subtype X01 is resolved std_ulogic range  
  'X' to '1'; -- ('X', '0', '1')
```

```
subtype X01Z is resolved std_ulogic range  
  'X' to 'Z'; -- ('X', '0', '1', 'Z')
```

```
subtype UX01 is resolved std_ulogic range  
  'U' to '1'; -- ('U', 'X', '0', '1')
```

```
subtype UX01Z is resolved std_ulogic range  
  'U' to 'Z'; -- ('U', 'X', '0', '1', 'Z')
```

Les tableaux

◆ Les indices sont de type entier ou énuméré

◆ **Tableau non contraint** de bits

```
TYPE bit_vector IS ARRAY(natural RANGE <>) OF bit;
```

```
TYPE mot IS ARRAY(natural RANGE <>) OF std_logic;
```

◆ **Tableaux contraints**

```
SUBTYPE address IS bit_vector (0 TO 23);
```

```
SUBTYPE octet IS mot (0 TO 7);
```

```
TYPE memory IS ARRAY (0 TO 1023) OF octet;
```

◆ Signal de type tableau (pas nécessairement à 0)

- d1 : **IN** mot (0 TO 15);

- d2 : **OUT** mot (15 DOWNT0 0);

Compléments sur les tableaux

- ◆ Les indices des tableaux n'incluent pas nécessairement 0
- ◆ On peut avoir des tableaux de tableaux

```
TYPE mem1 IS ARRAY(0 TO 3, 1 DOWNTO 0) OF bit;  
code1 : mem1 := (('0', '0'), ('0', '1'),  
                ('1', '0'), ('1', '1'));
```

```
TYPE mem2 IS ARRAY(0 TO 3) OF bit_vector(1 DOWNTO 0);  
code2 : mem2 := ("00", "01", "10", "11");
```

- ◆ On peut manipuler des sous-tableaux

```
SIGNAL etat : std_logic_vector(0 TO 4);  
SIGNAL sous_etat : std_logic_vector(0 TO 1);  
sous_etat <= etat (1 to 2); flag <= etat(3);
```

Les structures

```
TYPE ligneCache IS RECORD
```

```
    tag : mot(31 DOWNT0 0);
```


```
    dirty : bit;
```

```
    donnee : mot (15 DOWNT0 0);
```

```
END RECORD;
```

- ◆ On peut utiliser tous les types primitifs ou composés
- ◆ Mais en **synthèse**
 - les entiers peuvent être traduits de façons différentes
 - Les types réels ou physiques sont exclus

Exemple du *mux4*

 

- ◆ Un entité pour un multiplexeur à quatre entrées

```
ENTITY mux4 IS
```

```
    PORT (e : IN std_logic_vector(3 downto 0);  
          sel : IN std_logic_vector(1 downto 0);  
          z : OUT std_logic);
```

```
END mux4;
```

- ◆ Une équation concurrente peut contenir des opérateurs logiques (not, and, or, nand, xor, nor, ...)

L'affectation conditionnelle concurrente

- ◆ Le comportement du multiplexeur peut être défini avec une seule **affectation concurrente conditionnelle (when-else)**
- ◆ Si un cas n'est pas couvert, le signal garde sa valeur (cf. others)

```
ARCHITECTURE flot_mux4 OF mux4 IS  
BEGIN  
    Z <=  E(0) WHEN (Sel = "00") ELSE  
          E(1) WHEN (Sel = "01") ELSE  
          E(2) WHEN (Sel = "10") ELSE  
          E(3) WHEN (Sel = "11") ;  
END flot_mux4 ;
```

La sélection concurrente

- ◆ Une autre construction concurrente est la **sélection concurrente (with-select-when)**
- ◆ Contrairement au *when-else*, **tous les cas doivent être traités !**

```
ARCHITECTURE flot2_mux4 OF mux4 IS
```

```
BEGIN
```

```
    WITH Sel SELECT
```

```
        Z <= E(0) WHEN "00",
```

```
        E(1) WHEN "01",
```


```
        E(2) WHEN "10",
```

```
        E(3) WHEN "11",
```

```
        'X' WHEN others; -- les autres cas
```

```
END flot2_mux4;
```

Exemple du démultiplexeur 2x4

 

```
ENTITY demultiplexeur2x4 IS
```

```
  PORT (e : IN std_logic;
```

```
         c : IN std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
         z : OUT std_logic_vector(4 downto 0));
```

```
END demultiplexeur2x4;
```

- ◆ Les équations logiques sont (réalisation en TP):

$$Z_0 = E \cdot \overline{C_0} \cdot \overline{C_1}$$

$$Z_1 = E \cdot \overline{C_0} \cdot C_1$$

$$Z_2 = E \cdot C_0 \cdot \overline{C_1}$$

$$Z_3 = E \cdot C_0 \cdot C_1$$

Les *PROCESS*

- ◆ On veut utiliser VHDL pour ne pas avoir à calculer toutes les équations
- ◆ **Les *process* sont des instructions concurrentes dont le corps s'exécute séquentiellement**
 - Dans un *process*, on ne précise pas la structure, mais le comportement (un algorithme)
- ◆ Les *process* ont une **liste de sensibilité** qui décrit la liste des signaux dont la modification déclenche l'exécution du *process*.
- ◆ Exemple : registre à décalage 8 bits
 - On pourrait calculer toutes les équations et faire un modèle flot de données

Registre à décalage - ENTITY

```
SUBTYPE data IS std_logic_vector(7 DOWNTO 0);  
ENTITY decalage IS  
    PORT (din : IN data;    -- entrée  
          dout : OUT data; -- sortie  
          charge : IN std_logic;  
          clk : IN std_logic; -- décale  
          reset : IN std_logic -- asynchrone);  
END decalage;
```

- ◆ Un registre a **décalage synchrone** sur front montant
- ◆ Le **reset est asynchrone** actif au niveau bas
- ◆ La **charge est synchrone** active au niveau haut

Modélisation comportementale

```
ARCHITECTURE decl OF decalage IS
```

```
    SIGNAL qtmp : data;
```

```
BEGIN
```

Liste de sensibilité

```
reg : PROCESS (Clk, Reset) -- pas charge !
```

```
    BEGIN
```

Corps du process

```
        -- calcul de la sortie (qtmp)
```

```
        -- le corps du process est séquentiel
```

```
    END PROCESS;
```

Nom du *process* (si ambiguïté)

```
    dout <= qtmp; -- affectation concurrente
```

```
END decl;
```

Synchrone ou asynchrone ?

```
reg: PROCESS (Reset, Clk)
```

```
BEGIN
```

```
IF Reset = '0' THEN -- reset asynchrone (L)
```

```
    qtmp <= "00000000";
```

```
ELSIF (Clk = '1' AND Clk'EVENT) THEN
```

```
    IF (Charge = '1') THEN -- charge synchrone (H)
```

```
        qtmp <= din;
```

```
    ELSE -- décalage synchrone (garde le signe)
```

```
        qtmp <= qtmp(7) & qtmp(7 DOWNTO 1);
```

```
    END IF;
```

```
END IF;
```

```
END PROCESS;
```



Concaténation de *std_logic* et *std_logic_vector*

Liste de sensibilité

- ◆ Le *process* reg dépend de ses deux entrées **asynchrones** (Reset, Clk)
 - Le processus est activé lorsqu'un événement se produit sur un des signaux de sa liste de sensibilité
 - La commande charge est **synchrone par rapport** à Clk !
- ◆ L'exécution d'un *process* est « **instantané** » *a priori*
 - Les instructions ne consomment pas de temps de simulation
 - Cela ne reflète pas nécessairement la réalité. Après synthèse, des délais de propagation sont appliqués en fonction de la technologie.
- ◆ La liste de sensibilité est obligatoire si il n'y a pas d'instruction qui consomme du temps de simulation (`wait for`, `after`)
 - Sinon, le processus est réactivé indéfiniment (boucle infinie)
- ◆ Lorsqu'un *process* n'est pas actif, il est suspendu

Générer une horloge ou un reset

```
SIGNAL clk, rst : bit;
```

```
horloge : PROCESS -- signal périodique
```

```
BEGIN -- exécution séquentielle dans le corps
```

```
  clk <= '0' ;
```

```
  WAIT FOR 100ns;
```

```
  clk <= '1' ;
```

```
  WAIT FOR 50 ns; -- horloge asymétrique
```

```
END PROCESS ;
```

```
Rst <= '1', '0' AFTER 50 ns, '1' AFTER 100ns;
```

- ◆ Le *process* horloge et l'affectation de Rst sont exécutés en concurrence !

Sémantique de simulation

◆ Que fait ce *process* ?

```
SIGNAL a , b : INTEGER := 0 ;
```

```
PROCESS
```

```
BEGIN
```

```
    a <= a + 1 ;
```

```
    b <= b + a ;
```

```
    WAIT FOR 100 ns ;
```

```
END PROCESS ;
```

◆ Que vaut b après la première exécution ?

◆ L'exécution est pourtant séquentielle !

Variables et signaux

- ◆ Les **affectations séquentielles de signaux** sont appliquées quand tous les *process* ont été exécutés !
- ◆ Les **affectations de variables** (forcément séquentielles) sont appliquées immédiatement !

```
SIGNAL a,b : INTEGER := 0 ;
```

```
PROCESS
```

```
    VARIABLE t : INTEGER;
```

```
BEGIN
```

```
    t := a + 1 ; -- affectation de variable
```

```
    a <= t ;
```

```
    b <= b + t ; -- utilise la nouvelle valeur de t
```

```
    WAIT FOR 100 ns;
```

```
END PROCESS ;
```

Opérations arithmétiques

- ◆ La norme IEEE 1076.3 fournit deux types pour effectuer des opérations **signées**, ou **non signées** sur les tableaux de *std_logic* : paquetage `std_logic_arith`.

```
type unsigned is array (natural range <>) of std_logic;  
type signed is array (natural range <>) of std_logic;
```

- ◆ Sur *signed* et *unsigned*, les opérations arithmétiques standards sont définies (addition, soustraction)

- ◆ Exemple :

```
-- 4 bits non signés  
LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_arith.all;  
SIGNAL a, b : unsigned (3 downto 0) ;  
a <= a + b;
```

Opérateurs de conversion

- ◆ Le paquetage `std_logic_arith` définit également des opérateurs de conversion dans les deux sens

```
SIGNAL a1,a2 : std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
SIGNAL b : unsigned (3 downto 0);
```

```
-- de std_logic_vector vers unsigned
```

```
b <= unsigned(a1);
```

```
b <= unsigned("1010");
```

```
-- de unsigned vers std_logic_vector
```

```
a2 <= std_logic_vector(b);
```


Compléments syntaxiques

- ◆ L'attribut **RANGE** permet de connaître le domaine de définition d'un tableau
 - E.g. **VARIABLE** t : signed(inputA'**RANGE**) ;
 - -- la variable t aura la même taille que le signal A
- ◆ Les attributs **HIGH** et **LOW** pour connaître les limites inférieures et supérieures d'un tableau
 - E.g. **SIGNAL** tmp : signed(inputA'**LOW TO 2**) ;
 - -- même minimum que *inputA*, 2 comme maximum
- ◆ Le mot clé **OTHERS** permet une initialisation de plusieurs membres à la fois
 - **SIGNAL** a : signed(A'**RANGE**) := (0=>'1', **OTHERS**=>'0') ;
 - A := "000...001" ; quelle que soit la taille de A !

For : génération automatique (concurrente)

```
COMPONENT registre IS
```

```
    PORT (...);
```

```
END COMPONENT;
```

```
TYPE sortie IS ARRAY (1 TO 15) OF std_logic_vector(7 DOWNT0 0);
```

```
SIGNAL sn : sortie;
```

```
SIGNAL wrn, rdn : std_logic_vector(1 TO 15);
```

```
BEGIN
```

```
  gr : FOR i IN 1 TO 15 GENERATE
```

```
    r : registre PORT MAP (e, sn(i), clk, wrn(i), rdn(i), reset);
```

```
    wrn(i) <= '0' WHEN wr = i ELSE '1';
```

```
    rdn(i) <= '0' WHEN (rd1 = i OR rd2 = i) ELSE '1';
```

```
  END GENERATE;
```

Boucle For : séquentiel

```
SIGNAL D : std_logic_vector(0 TO 7);  
BEGIN  
    PROCESS (D)  
        VARIABLE otmp: Boolean;  
    BEGIN  
        otmp := false;  
        1 : FOR i IN D'LOW TO D'HIGH LOOP  
            IF D(i) = '1' THEN  
                otmp := not otmp;  
            END IF;  
        END LOOP;  
    END PROCESS;
```

Additionneur comportemental

◆ Entité

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY add4 IS
    PORT ( a,b : IN std_logic_vector(3 downto 0);
          cin : IN std_logic;
          s : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
          cout : OUT std_logic);
END add4;
```

Additionneur comportemental

◆ Architecture

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ARCHITECTURE add4_beh OF add4 IS
    SIGNAL a_uint, b_uint : unsigned(3 DOWNTO 0);
    SIGNAL res : unsigned(4 DOWNTO 0);
BEGIN
    a_uint <= unsigned(a);
    b_uint <= unsigned(b);
    res <= ('0' & a_uint) + b_uint + cin;
    s <= std_logic_vector(res(3 DOWNTO 0));
    cout <= std_logic(res(4));
END add4_beh;
```

Testbench

Bibliographie

- ◆ « VHDL – langage, modélisation, synthèse », 2nd Ed.
 - Presses polytechniques et universitaires romandes
- ◆ <http://www.vhdl.org>
 - Travaux en cours
- ◆ http://www.amontec.com/fix/vhdl_memo/index.html
 - Mémo sur la syntaxe VHDL
- ◆ <http://www.opencores.org>
 - Cœurs de processeurs en VHDL
- ◆ <http://www.acc-eda.com/>